

# Generatoare de semnale nesinusoidale

- semnale dreptunghiulare, triunghiulare, dinte de fierastrau, etc

## Circuit basculante:

- **astabile** – nu au nicio stare stabila, durata fiecărei stări este predeterminată.

Trecerea dintr-o stare în alta se realizează automat fără existența vreunui semnal de comandă


- **monostabile** – o stare stabilă și o stare instabilă

Trecerea din starea stabilă în cea instabilă se realizează sub acțiunea unui semnal de comandă. Trecerea din starea instabilă în cea stabilă se realizează automat

- **bistabile** – două stări stabile

Trecerea dintr-o stare în alta se realizează sub acțiunea unui semnal de comandă
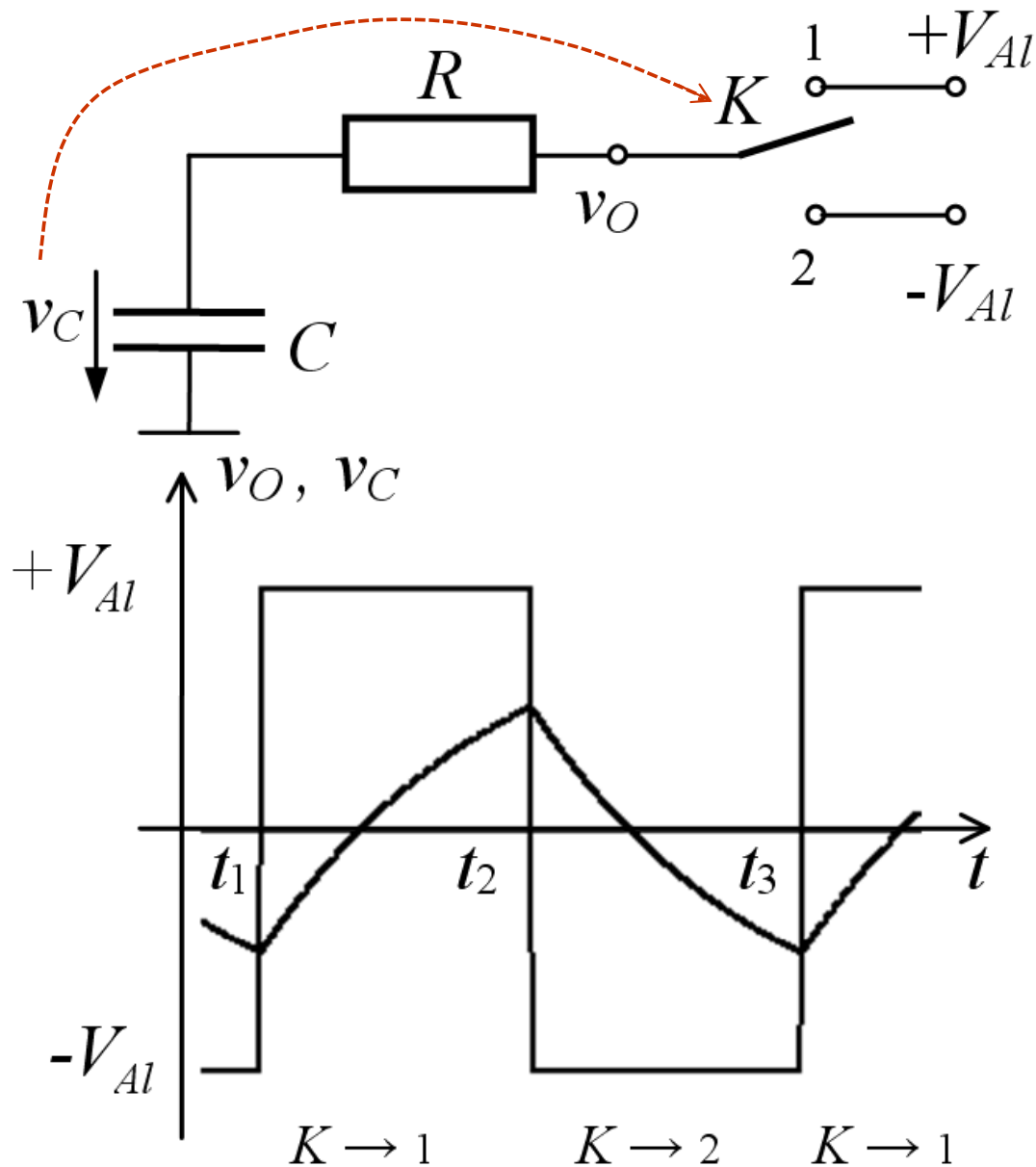
# Circuite basculante astabile CBA (oscilatoare de relaxare)





## Principiul oscilatoarelor de relaxare

- variatia tensiunii pe condensator este exponentiala
- daca tensiunea de pe condensator este aplicata la intrarea unui comparator cu RP se obtine **semnal dreptunghiular**
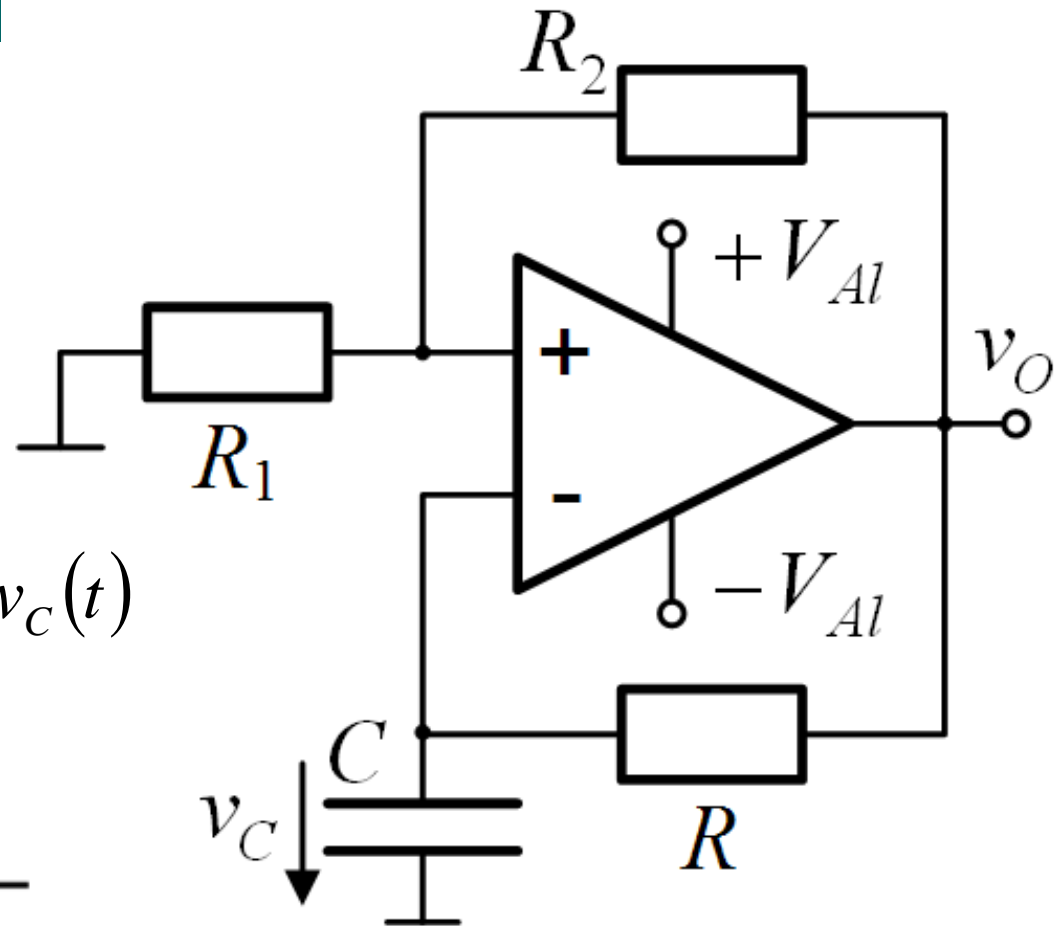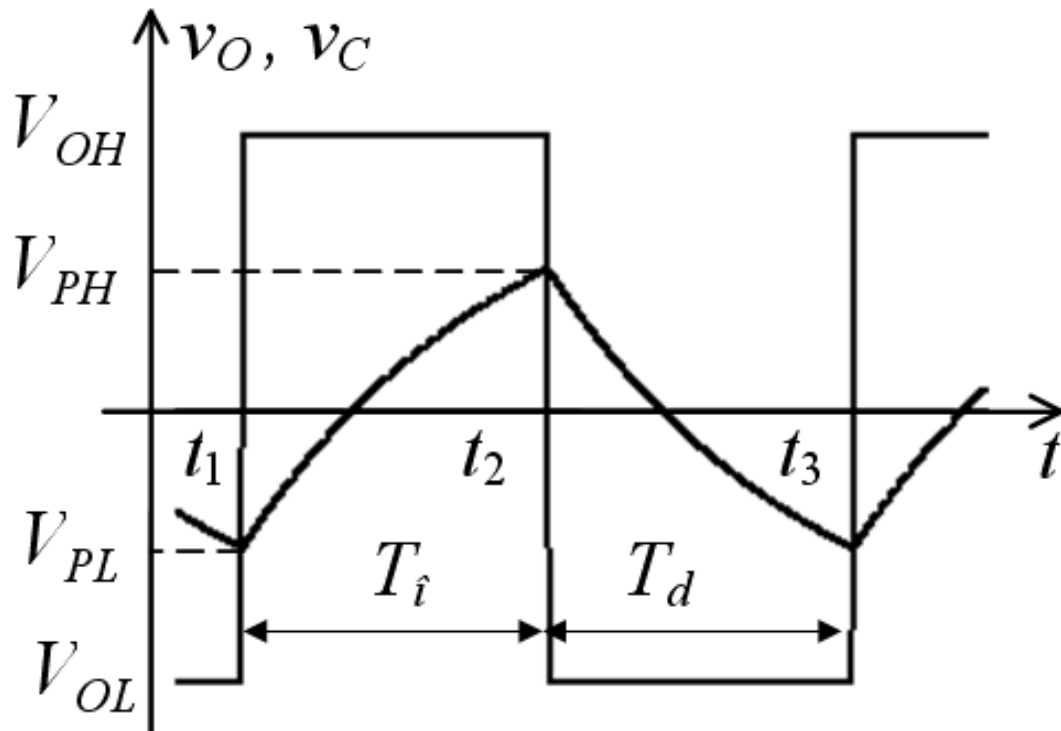
# Generator de semnal dreptunghiular

$$v_C(t) = v_C(0)e^{-\frac{t}{\tau}} + \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)v_C(\infty)$$

$$v_D(t) = v^+ - v^- = \frac{R_1}{R_1 + R_2}v_O(t) - v_C(t)$$




$$V_{PL} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}V_{OL} = rV_{OL}$$

$$V_{PH} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}V_{OH} = rV_{OH}$$

$$t \in (t_1, t_2) \quad V_{PH} = V_{PL} e^{-\frac{T_i}{\tau}} + \left(1 - e^{-\frac{T_i}{\tau}}\right) V_{OH}; \quad T_i = \tau \ln \frac{V_{OH} - rV_{OL}}{(1-r)V_{OH}}$$
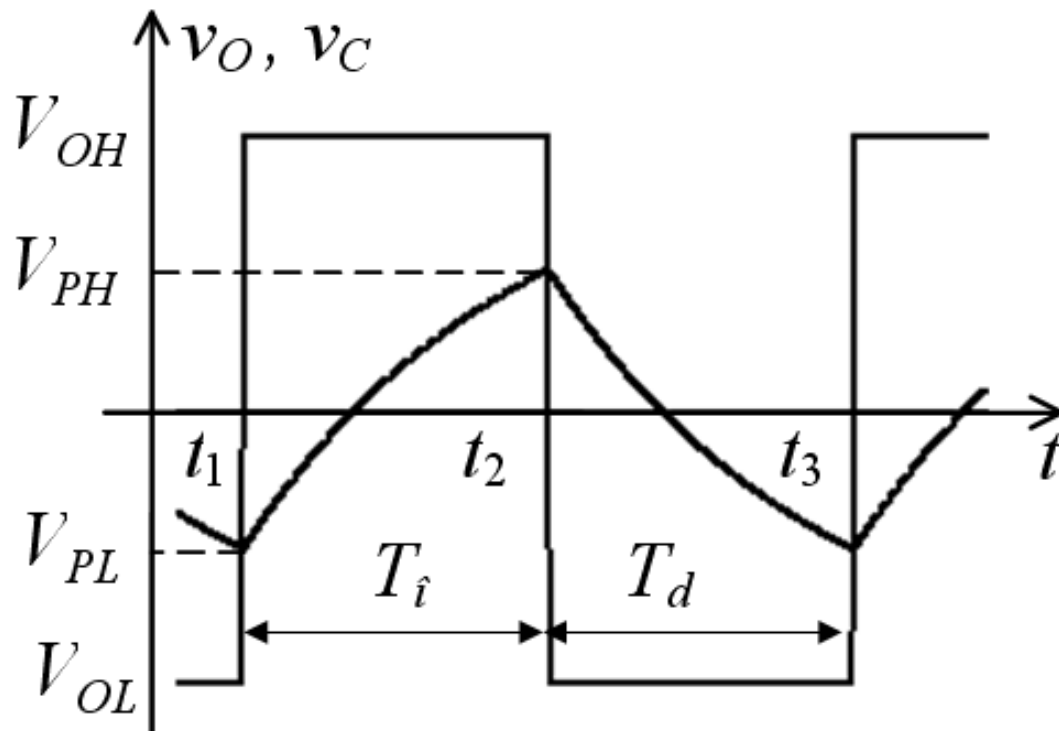
$$t \in (t_2, t_3) \quad V_{PL} = V_{PH} e^{-\frac{T_d}{\tau}} + \left(1 - e^{-\frac{T_d}{\tau}}\right) V_{OL}; \quad T_d = \tau \ln \frac{rV_{OH} - V_{OL}}{(r-1)V_{OL}}$$



In general  $V_{OH} = -V_{OL}$


$$T_i = T_d = \frac{T}{2} = \tau \ln \frac{1+r}{1-r}$$

$$T = 2RC \ln \frac{1+r}{1-r}$$

Daca  $R_1 = R_2$

$$T = 2RC \ln 3 \approx 2,2RC$$

## Problema

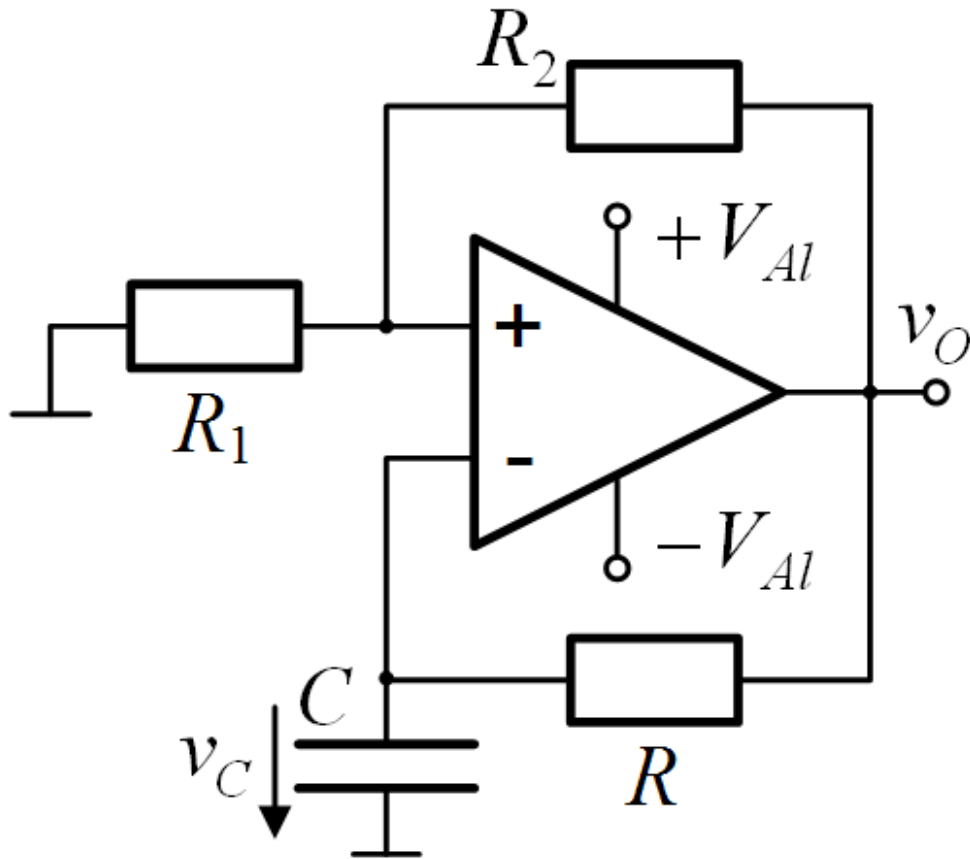

Pentru CBA se cunosc:  $\pm V_{Al} = \pm 12\text{V}$ ,  
 $R_1 = 10\text{k}\Omega$ ,  $R_2 = 20\text{k}\Omega$ ,  $R = 7,5\text{k}\Omega$  și  
 $C = 10\text{nF}$ . AO se consideră de tipul  
linie la linie.

- Care sunt valorile minimă și maximă ale tensiunii pe condensator?
- Care este frecvența semnalului dreptunghiular?
- Cum trebuie modificat circuitul pentru ca frecvența să fie reglabilă între  $f_{\min} = 0,8\text{kHz}$  și  $f_{\max} = 8\text{kHz}$ ?

a)

$$V_{PL} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{OL} = \frac{10}{10 + 20} (-12) = -4\text{V}$$


$$V_{PH} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{OH} = \frac{10}{10 + 20} \cdot 12 = 4\text{V}$$

$$b) \quad r = \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{10}{10 + 20} = \frac{1}{3}$$

$$T = 2RC \ln \frac{1+r}{1-r} = 2 \cdot 7,5\text{k}\Omega \cdot 10\text{nF} \cdot \ln \frac{1+1/3}{1-1/3} = 104\mu\text{s}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{104} = 9,6\text{kHz}$$

$$T = 1,386RC$$

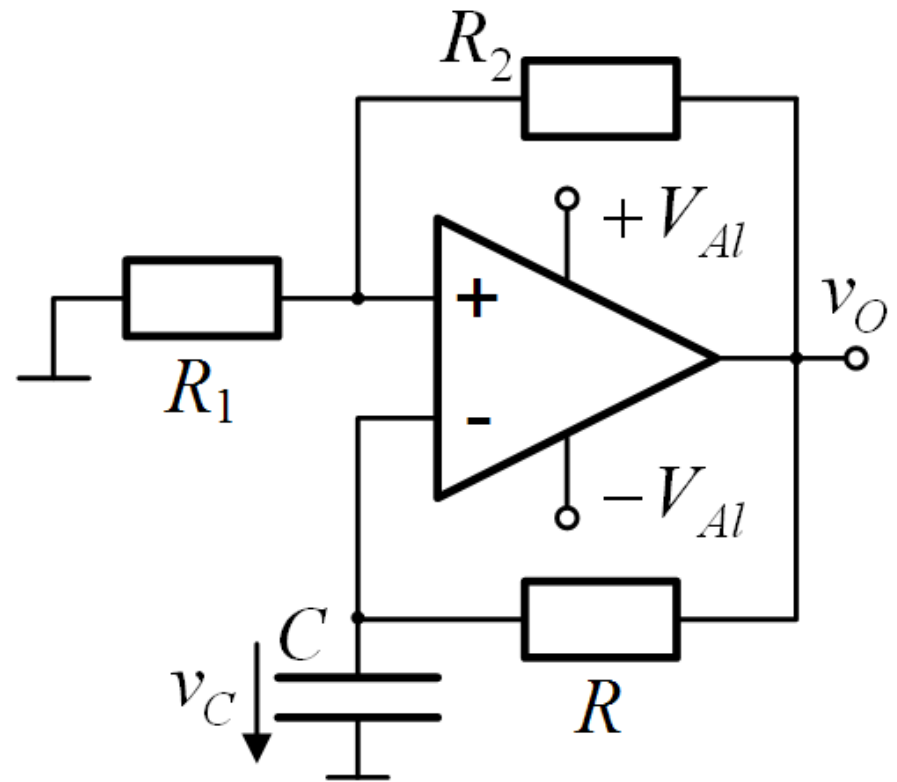

$$c) \quad T = 2RC \ln \frac{1+r}{1-r} = 2RC \ln 2 = 1.386RC$$

$$T_{\min} = \frac{1}{f_{\max}} = 1.386R'C$$


$$R' = \frac{1}{1.386 f_{\max} C} = \frac{1}{1.386 \cdot 8\text{kHz} \cdot 10\text{nF}} = 9\text{k}\Omega$$

$$T_{\max} = \frac{1}{f_{\min}} = 1.386(R' + P)C$$

$$R' + P = 90\text{k}\Omega; \quad P = 90 - 8.87 = 81.13\text{k}\Omega$$

$$\text{Alegem} \quad P = 100\text{k}\Omega$$

Verificare. Recalculare.

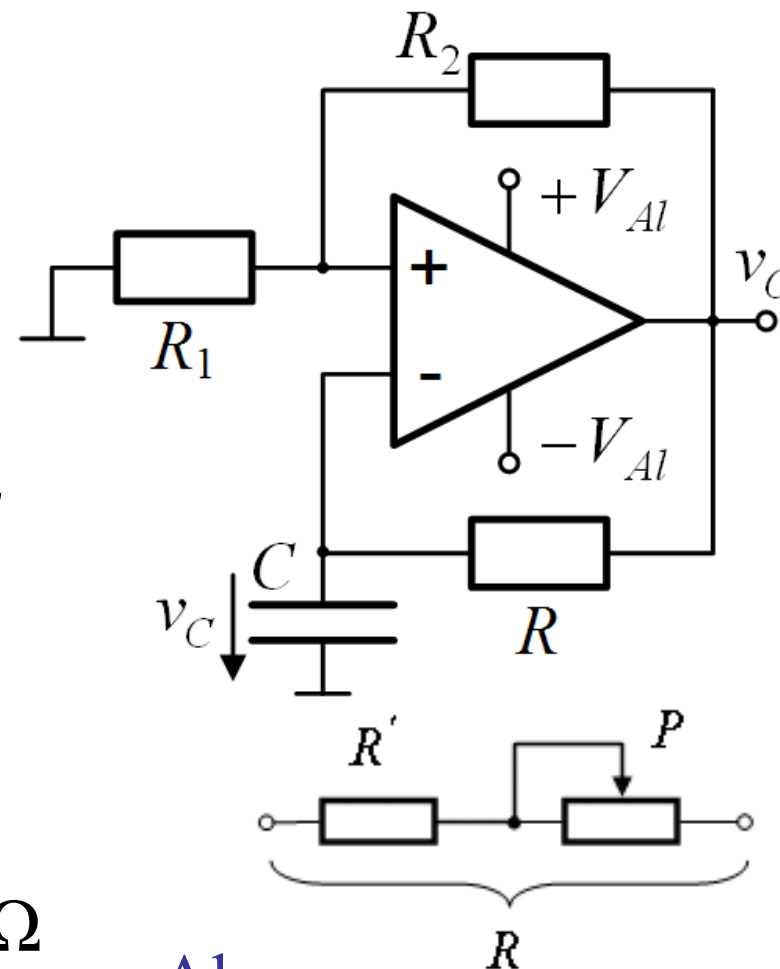

Alegem  
 $R' = 8.87\text{k}\Omega$  (1%).

Cum poate fi modificat circuitul astabil anterior pentru a putea genera un **semnal triunghiular**?

In circuitul astabil, condensatorul este incarcat/descarcat intr-un circuit  $RC$  serie sub tensiune constanta  $\Rightarrow$  curent variabil prin  $C$

$$Cdv_c = i_c dt; \quad v_c(t) = \frac{1}{C} \int_{t_1}^{t_2} i_c dt$$


Daca am avea  $i_c = I_C = \text{cst.}$   $v_c(t) = \frac{1}{C} I_c t \Big|_{t_1}^{t_2}$

Rezulta o variatie liniara in timp a tensiunii pe condensator, adica un semnal trinunghiular.

**Pentru a se genera semnal triunghiular, condensatorul trebuie incarcat/descarcat cu un curent constant.**




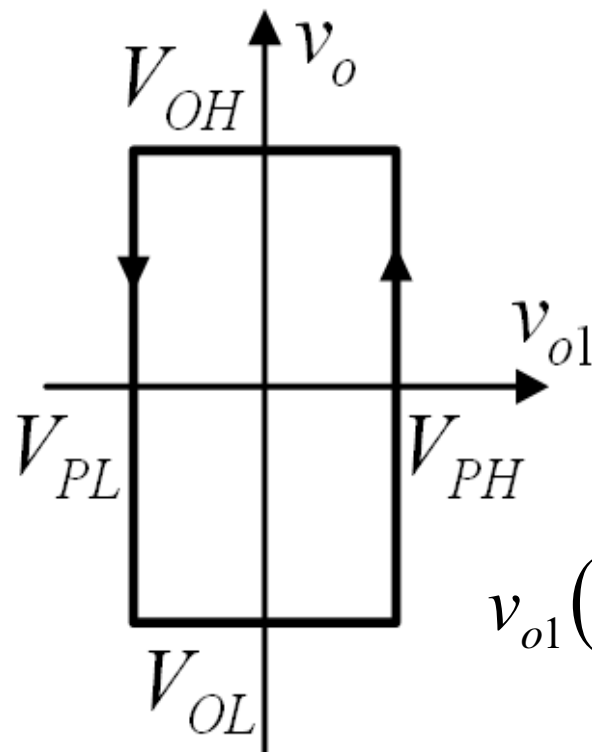
# Generator de semnal dreptunghiular si triunghiular




$$v_{o1}(t) = v_c(t)$$

$$V_{PL} = -\frac{R_1}{R_2} V_{OH}$$

$$V_{PH} = -\frac{R_1}{R_2} V_{OL}$$

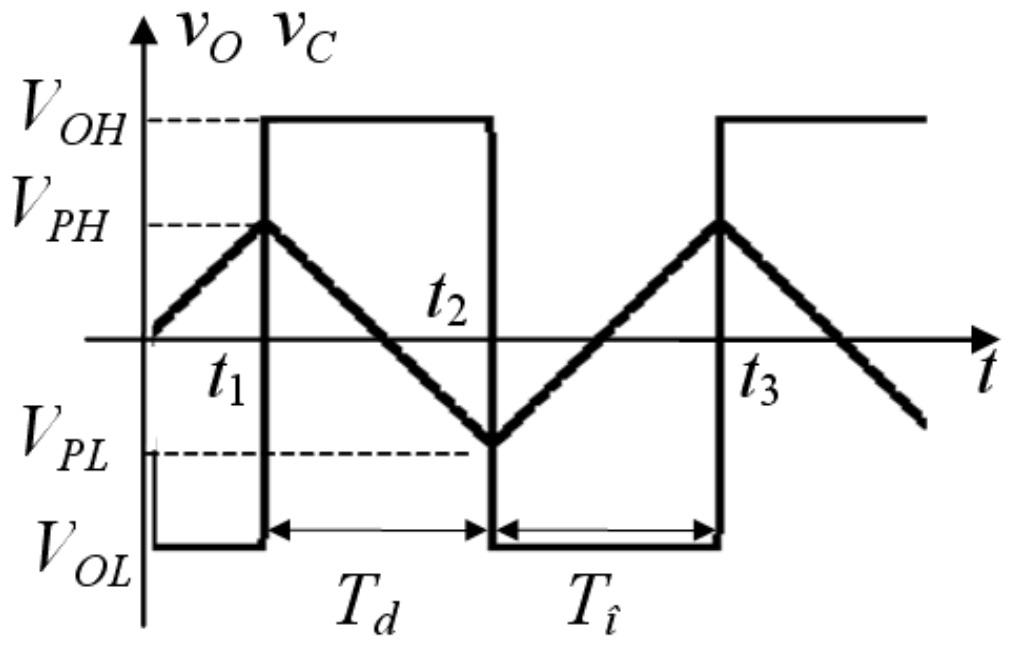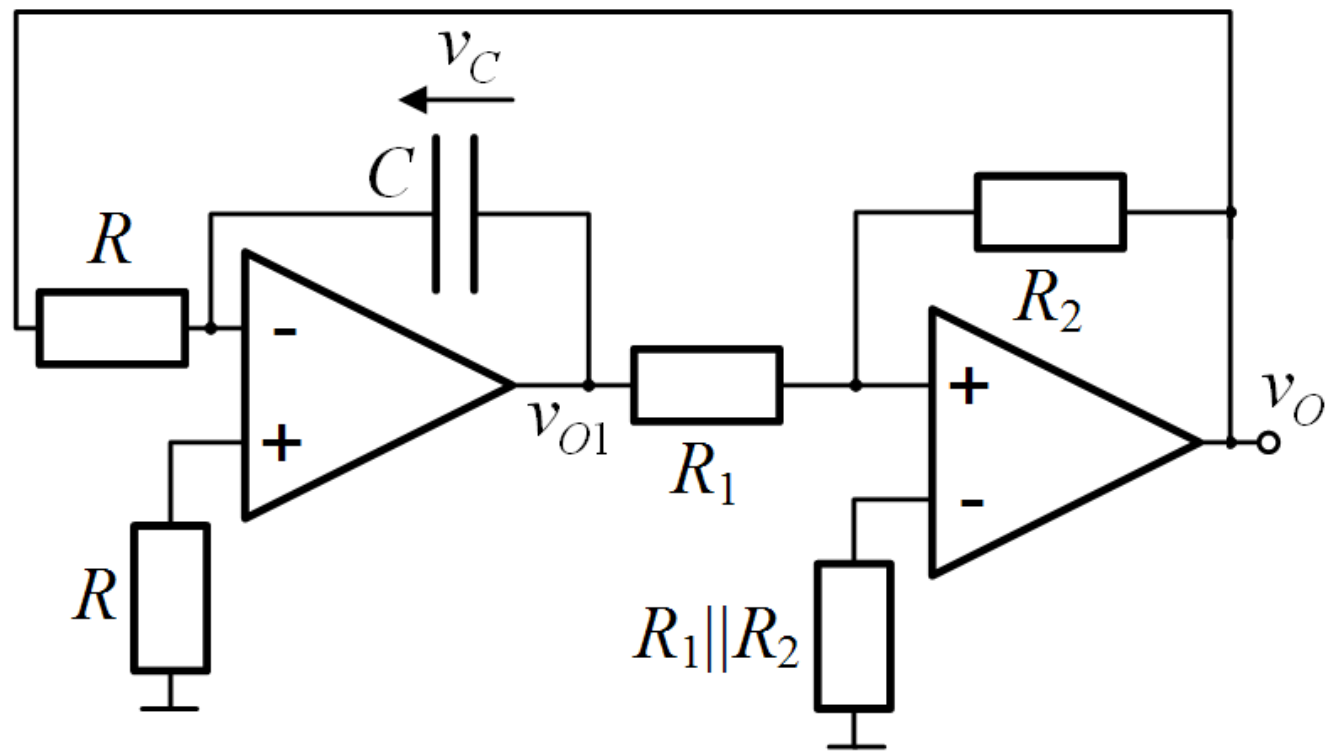

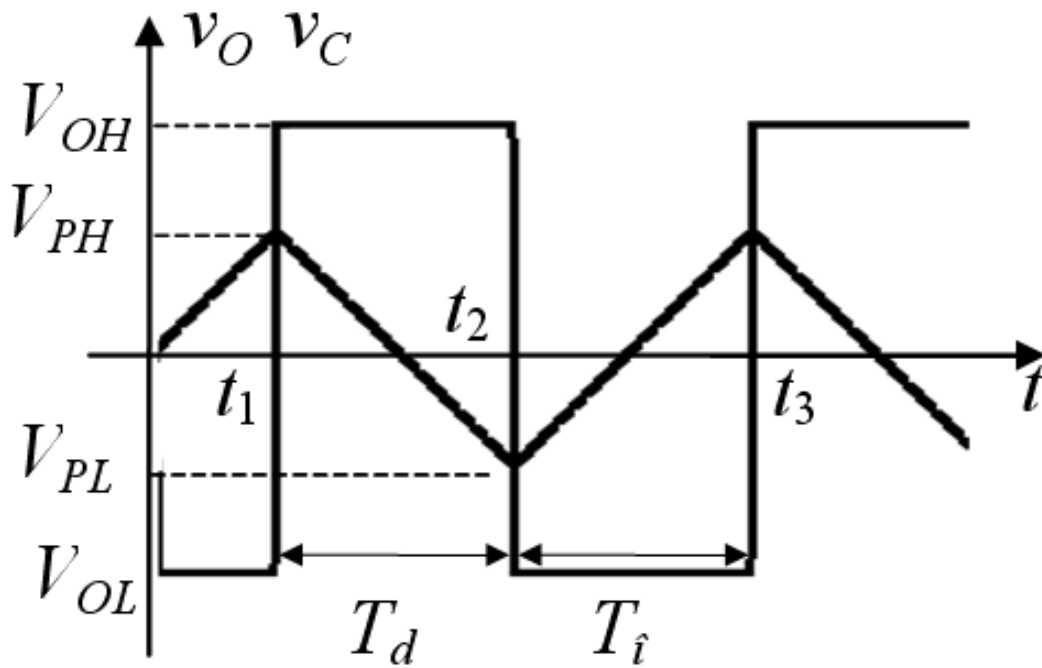

$$T = T_d + T_{\hat{i}}$$

In general  $V_{OH} = -V_{OL}$

$$T = 2RC \frac{V_{PH} - V_{PL}}{V_{OH}} = 4RC \frac{R_1}{R_2}$$

Daca  $R_1 = R_2$

$$T = 4RC$$

$$f = \frac{1}{4RC}$$

descarcare

$$C \Delta v_C = i_C \Delta t$$

$$i_C = \frac{0 - V_{OH}}{R} = -\frac{V_{OH}}{R}$$


$$\Delta v_C = V_{PL} - V_{PH};$$

$$\Delta t = t_2 - t_1 = T_d$$

$$T_d = RC \frac{V_{PH} - V_{PL}}{V_{OH}}$$


$$T_{\hat{i}} = RC \frac{V_{PH} - V_{PL}}{-V_{OL}}$$

# Problema

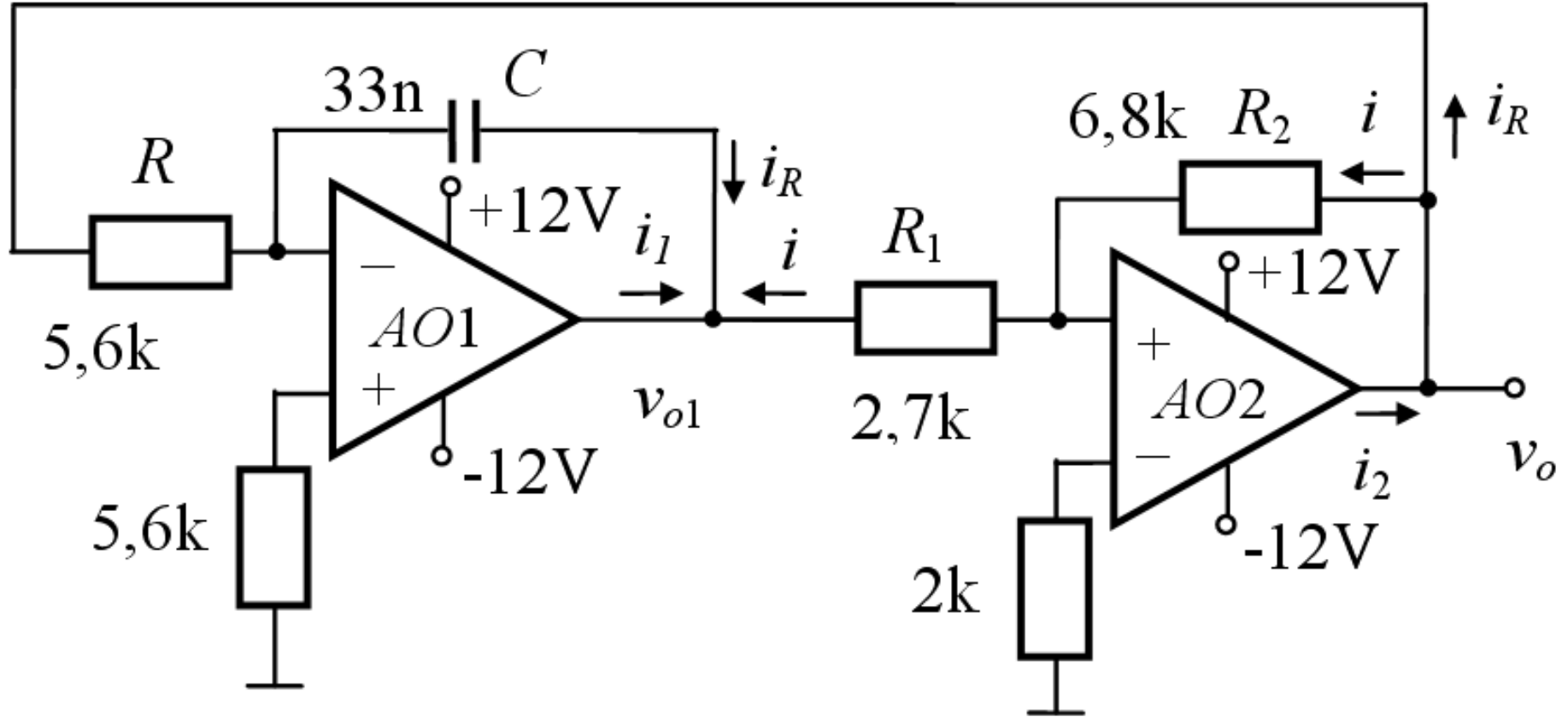

La saturație tensiunile la ieșirea amplificatoarelor operationale diferă cu 1V față de tensiunile de alimentare.

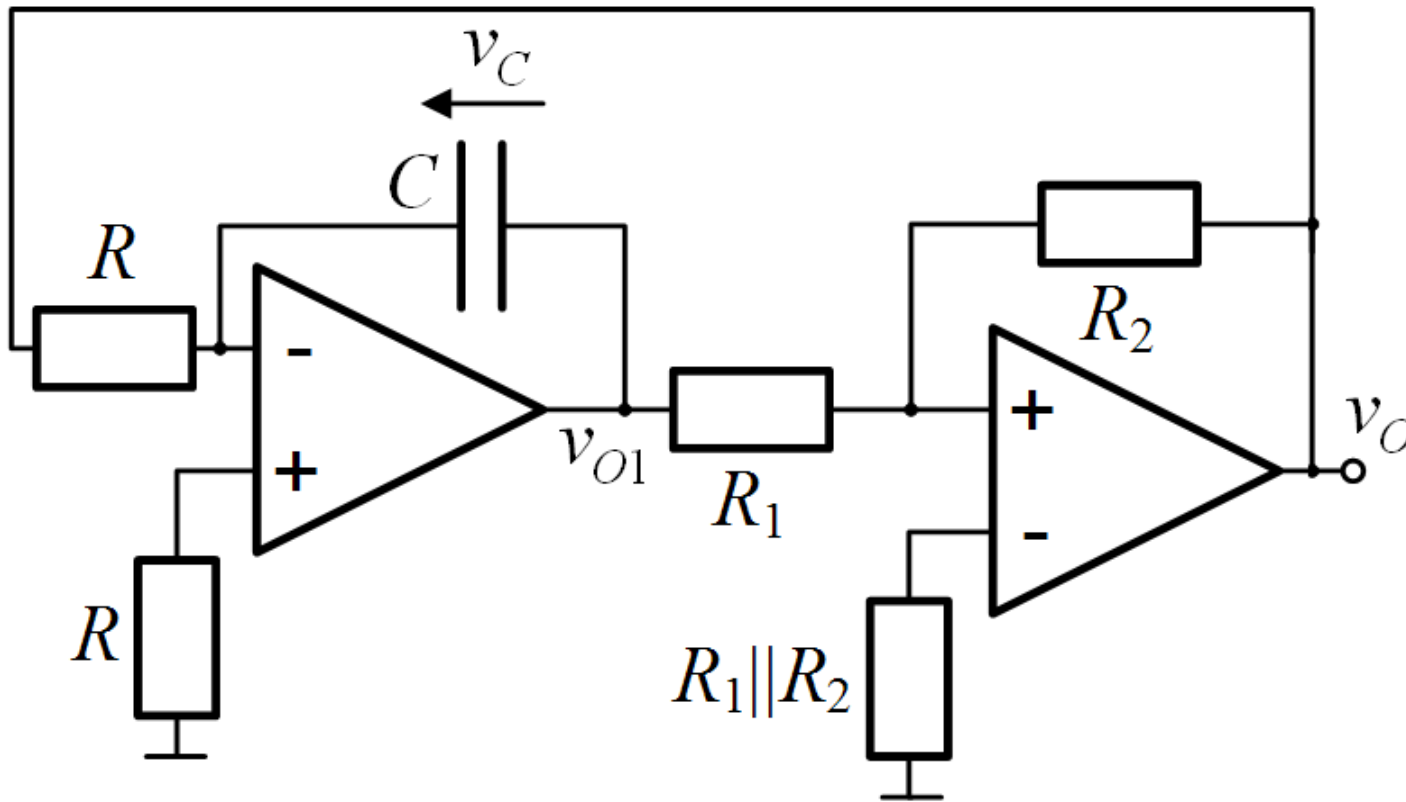- Care este amplitudinea tensiunii triunghiulare?
- Care este frecvența semnalelor generate?
- Care este valoarea maximă a curenților prin ieșirile AO?



## Reglarea frecvenței

$$C \Delta v_C = i_C \Delta t$$


$$\Delta t = \frac{C \Delta v_C}{i_C}$$

- Reglaj in trepte: comutarea  $C$
- Reglaj continuu: reglarea curentului prin condensator

$$|i_C| = \frac{V_O}{R} \quad (V_O = V_{OL} \text{ sau } V_O = V_{OH})$$

- $R$  – reglabil ( $R' + P$ )
- Tensiunea aplicata pe  $R$  reglabila

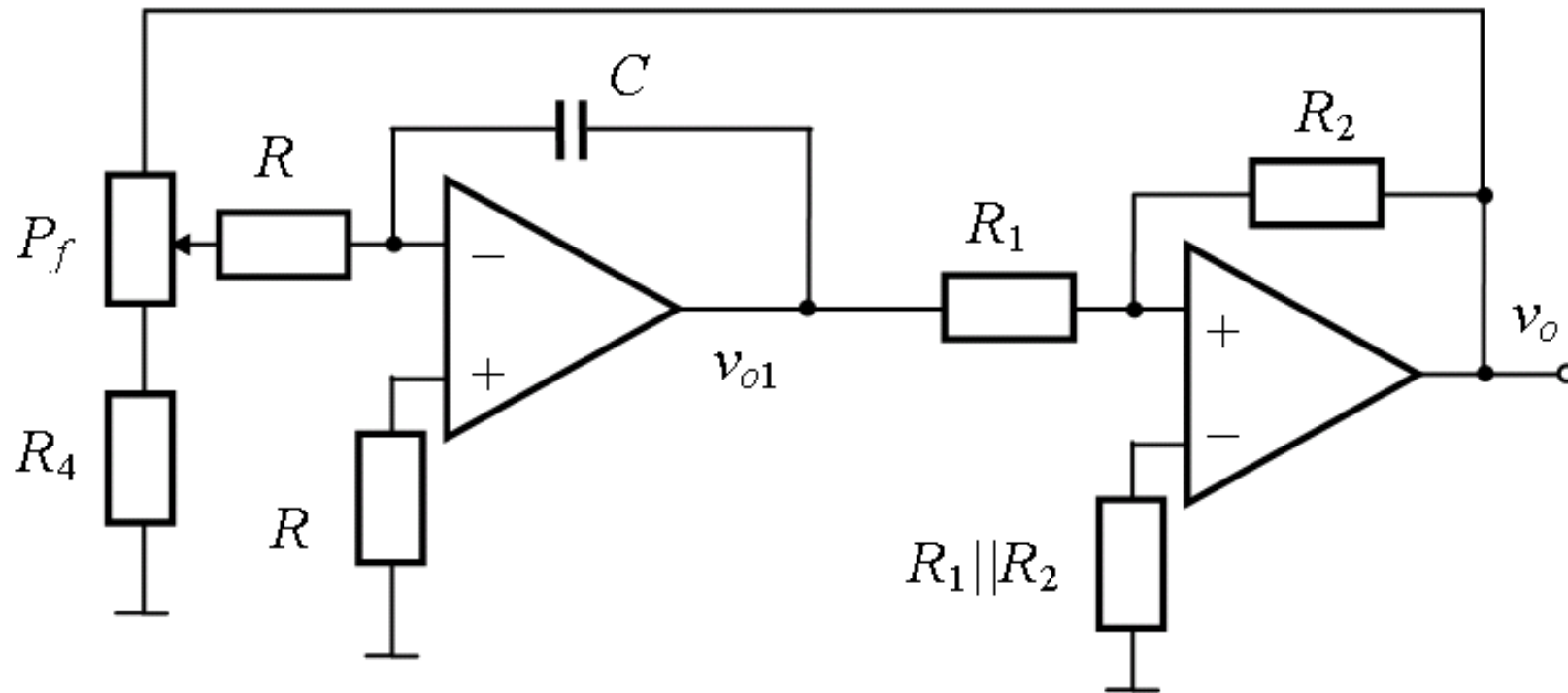
# Reglarea frecvenței – variatia tensiunii aplicate pe $R$



$$f_{\max} = \frac{1}{4RC} \frac{R_2}{R_1};$$

$$f_{\min} = \frac{1}{4RC} \frac{R_2}{R_1} \frac{R_4}{R_4 + P_f}$$
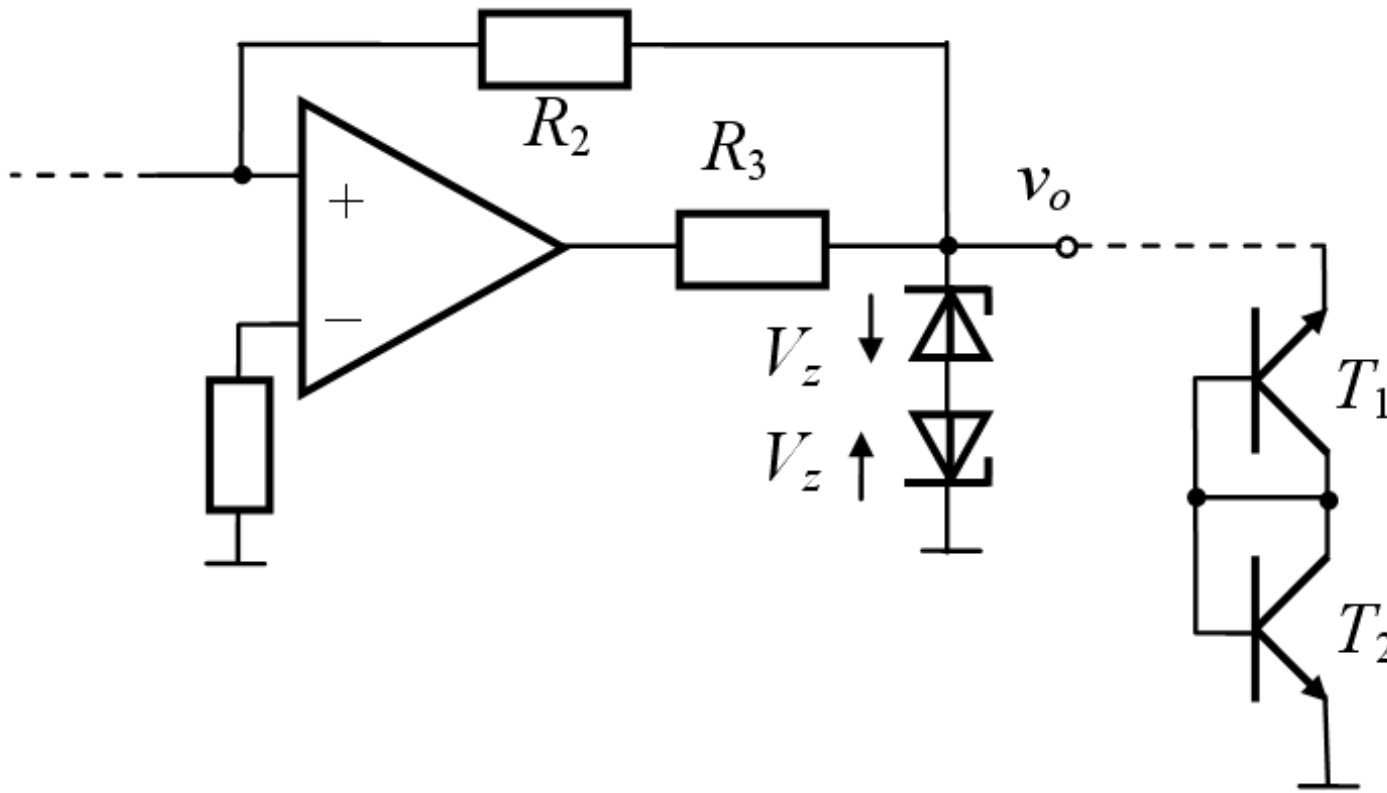
# Independența față de tensiunile de alimentare




$$V_{OH} = V_Z + 0,7V;$$

$$V_{OL} = -V_Z - 0,7V$$

Care este rolul rezistorului  $R_3$ ?

În polarizare inversă joncțiunea bază-emitor se comportă ca o diodă Zener, stabilizând tensiunea la o valoare ce depinde de tipul de tranzistor și de curentul prin tranzistor (in jur de 5 ... 8V)

## Axarea tensiunii triunghiulare

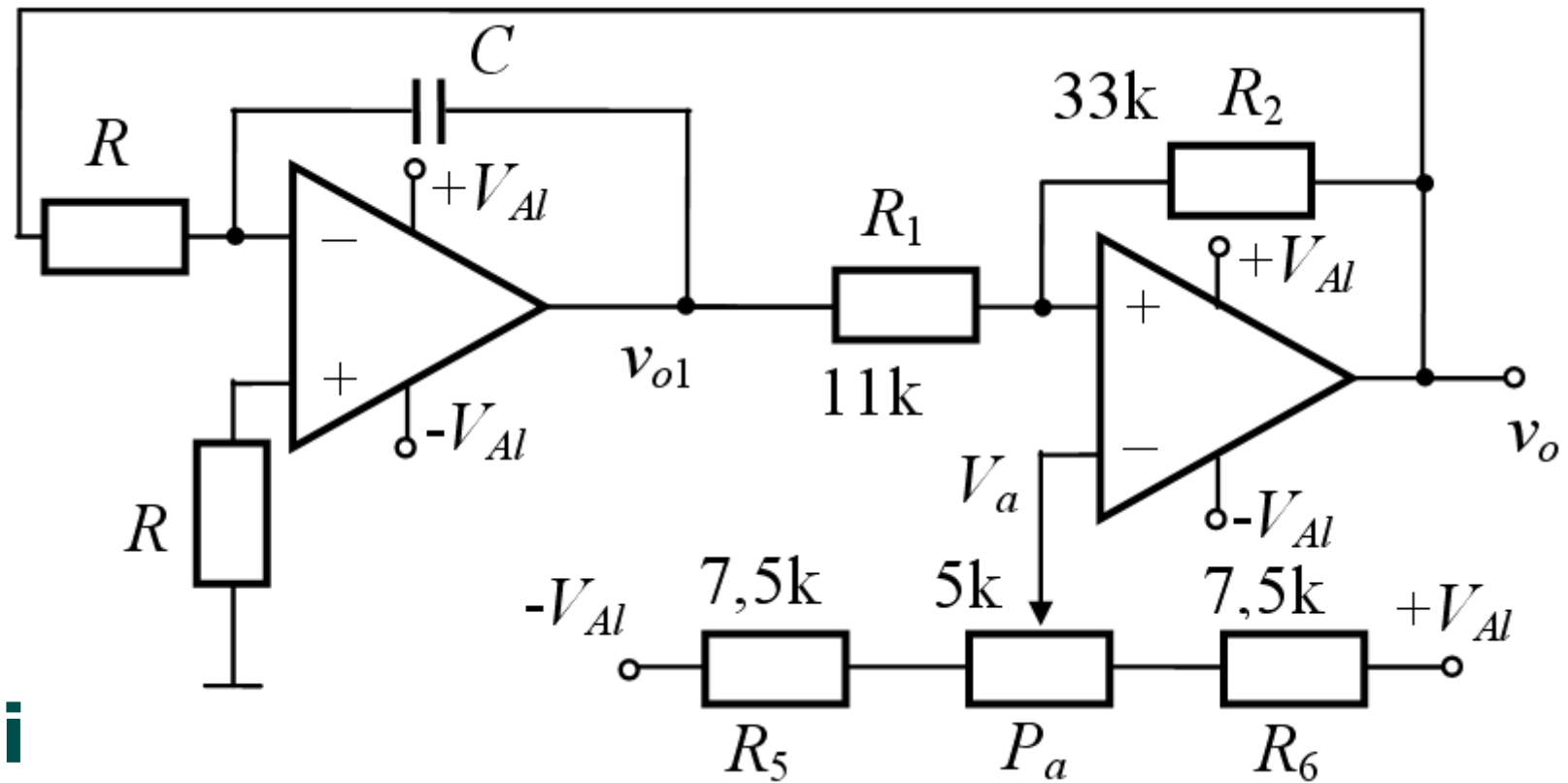


$$V_{PL} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) V_a - \frac{R_1}{R_2} V_{OH}$$

$$V_{PH} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) V_a - \frac{R_1}{R_2} V_{OL}$$

$$V_{a\max} = \frac{P_a + R_5}{R_5 + P_a + R_6} V_{Al} + \frac{R_6}{R_5 + P_a + R_6} (-V_{Al}) = 3.75V$$

## Axarea tensiunii triunghiulare

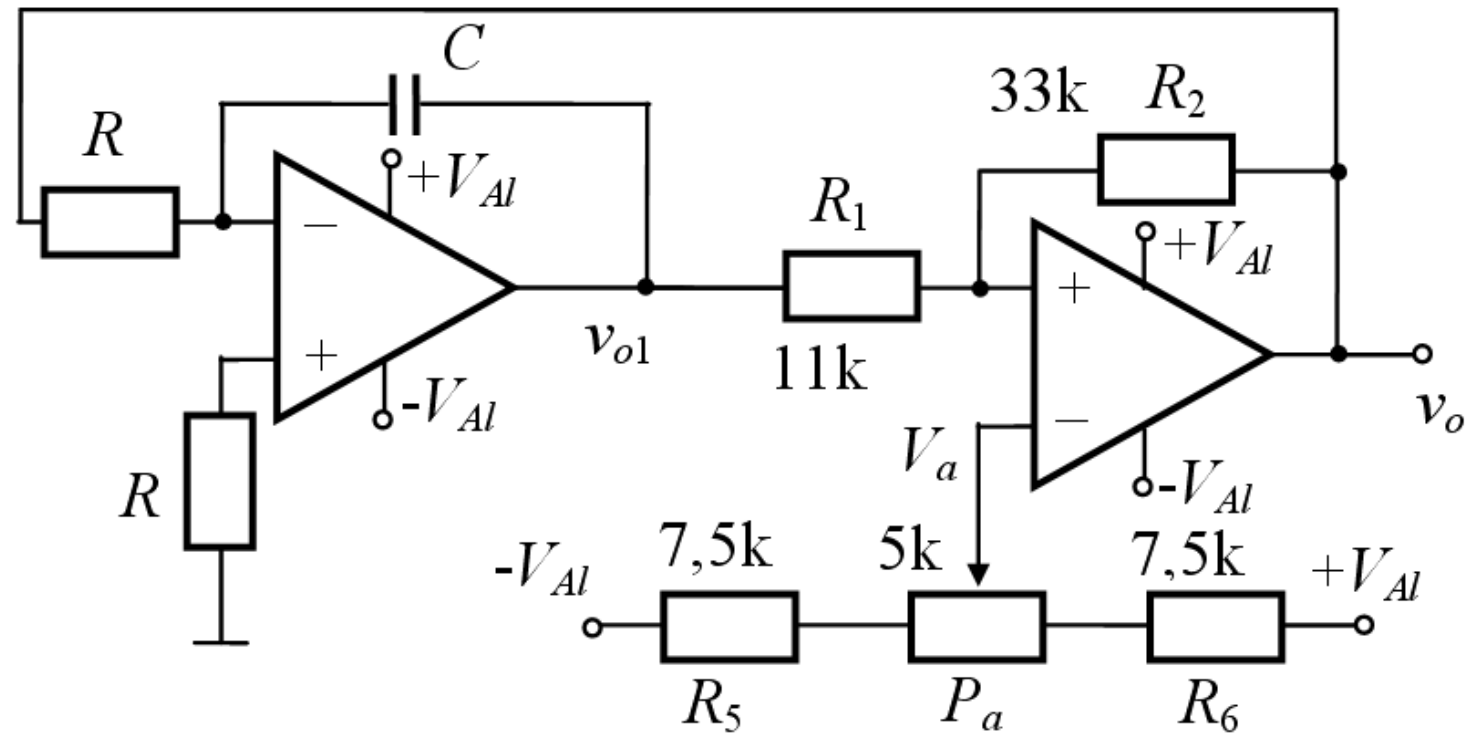

$$V_{a\min} = \frac{R_5}{R_5 + P_a + R_6} V_{Al} + \frac{P_a + R_6}{R_5 + P_a + R_6} (-V_{Al}) = -3,75V$$

Componenta continuă  $V_{o1}$  se poate regla în limitele

$$V_{o1\max} = \left(1 + \frac{11}{33}\right) \cdot 3,75 = 5V;$$


$$V_{o1\min} = \left(1 + \frac{11}{33}\right) \cdot (-3,75) = -5V$$



## **Circuite integrate specializate pentru generarea de semnale**

- 8038 - Precision Waveform Generator/Voltage Controlled Oscillator (triangular, square, sine, sawtooth, pulse) **OBSOLETE PRODUCT**
- NE566 - Function generator VCO, square, triangular - 1MHz
- AD9833 - Low power, programmable waveform generator: sine, triangular, and square wave. No external components. Frequency and phase are software programmable. 3-wire serial interface. Power-down function (SLEEP). 0 MHz to 12.5 MHz output frequency range.
- 555 - highly stable device for generating accurate time delays (monostabile) or oscillation (astable)


# Cristalul de cuarț

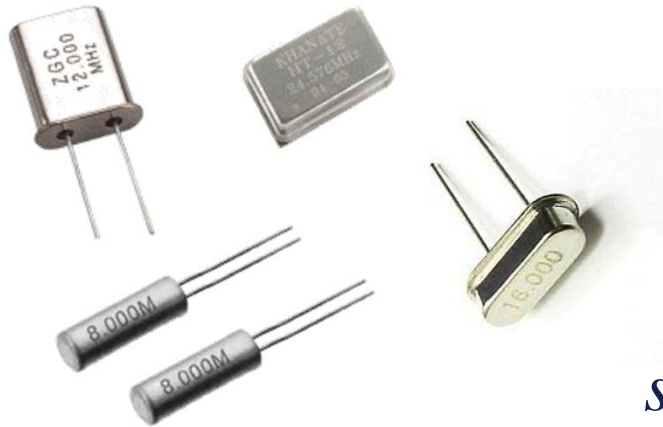

*simbol de circuit*




*circuit electric echivalent*

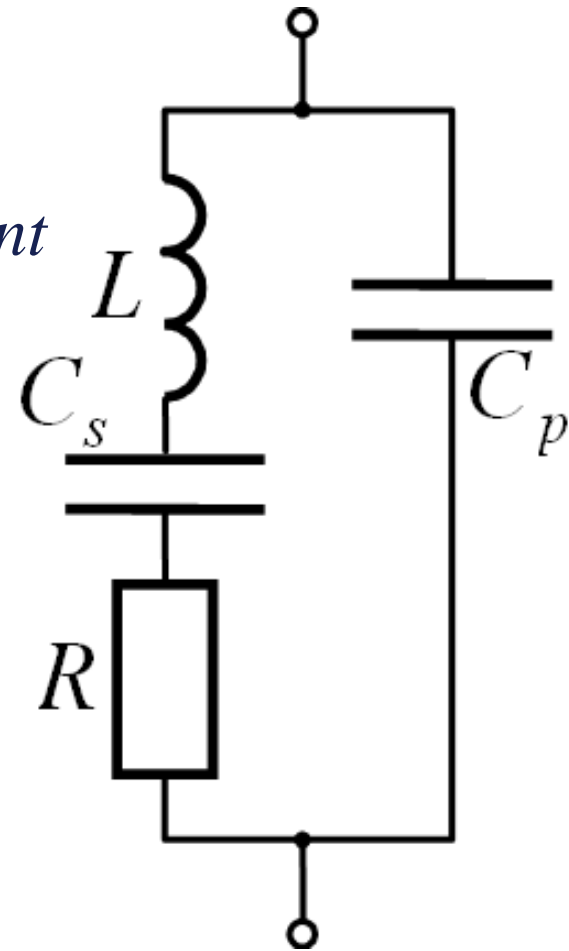

Cuarțul (dioxid de siliciu, cunoscut și sub denumirea științifică  $\alpha$ -Cuarț) este al doilea cel mai răspândit mineral din scoarța terestră.

Cristalul de cuarț are compoziția chimică  $\text{SiO}_2$  și cristalizează în sistem cristalin trigonal (romboedric).

# Cristalul de cuarț

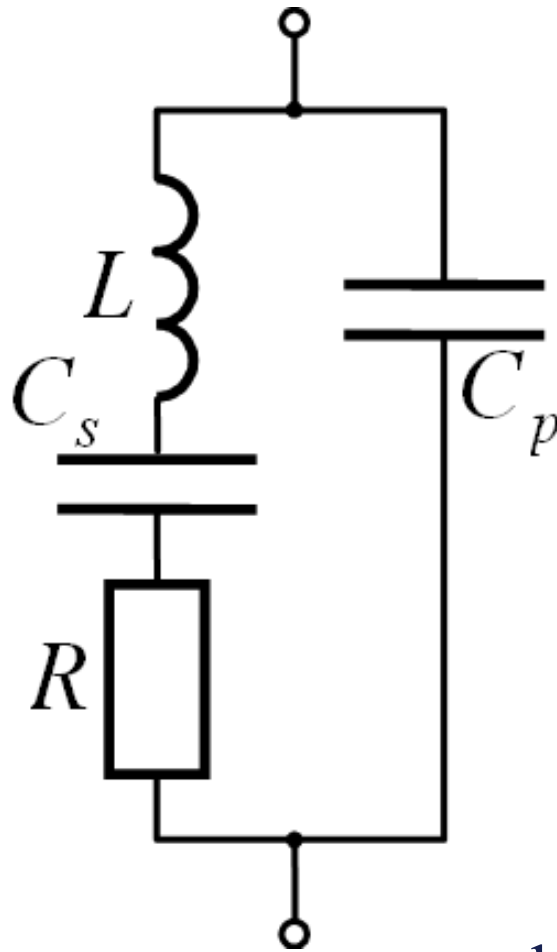

$$C_p \gg C_s$$

$R$  – valoare foarte scazuta

Se poate neglija

- Rezonanta serie

$$f_s = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_s}}$$

domeniu: zeci KHz ... sute MHz


- Rezonanta paralel

$$f_p = \frac{1}{2\pi\sqrt{L\left(\frac{C_p C_s}{C_p + C_s}\right)}}$$

$$f_p \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_s}} = f_s$$

## Optional

oscilator  
sinusoidal cu  
cuart

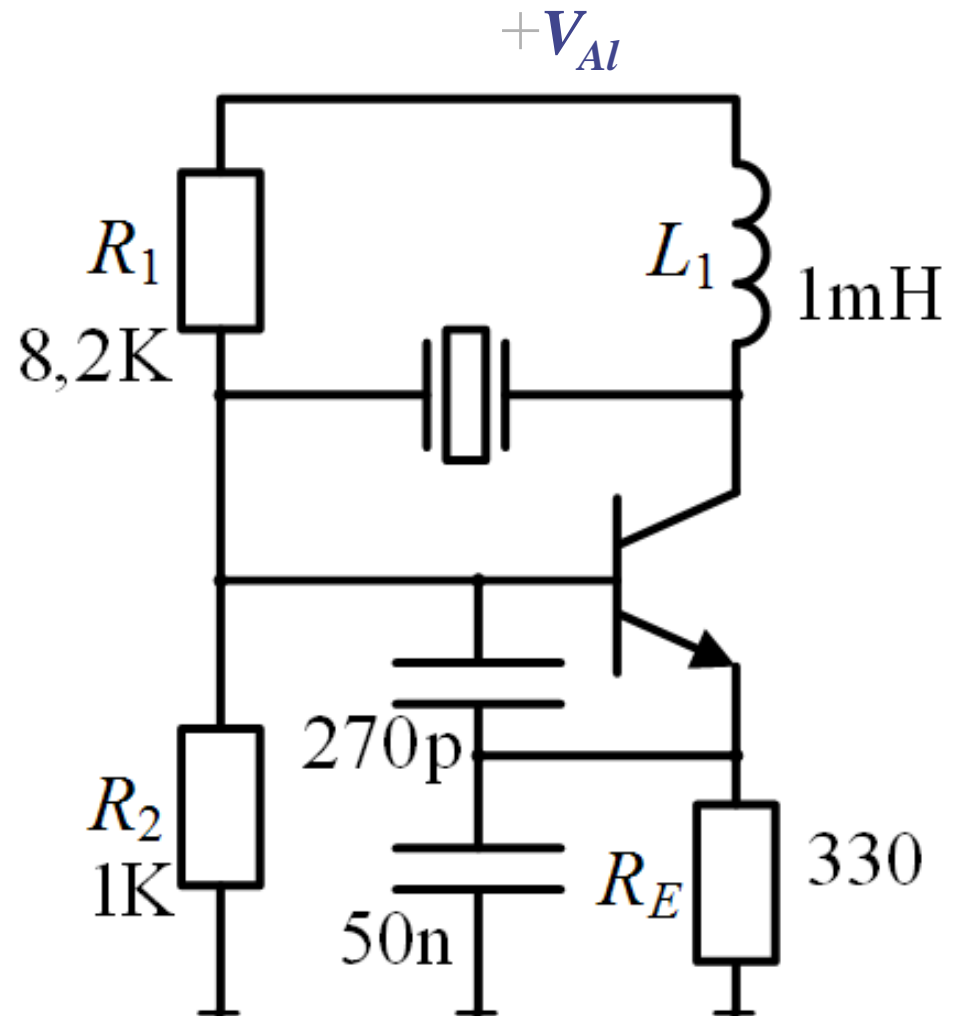

- avantaj: **frecventa foarte stabila**, factor de calitate ridicat
- dezavantaj: oscileaza pe frecventa fixa (frecvența cuarțului)

**Quartz** is amongst one of the most common minerals in the Earth's continental crust. It has a hexagonal crystal structure made of trigonal crystallized silica (silicon dioxide,  $\text{SiO}_2$ )

The crystal oscillator circuit sustains oscillation by taking a voltage signal from the quartz resonator, amplifying it, and feeding it back to the resonator. The rate of expansion and contraction of the quartz is the resonant frequency and is determined by the cut and size of the crystal.

During startup, the circuit around the crystal applies a random noise (ac) signal to it, and purely by chance, a tiny fraction of the noise will be at the resonant frequency of the crystal. The crystal will therefore start oscillating in synchrony with that signal. As the oscillator amplifies the signals coming out of the crystal, the crystal's frequency will become stronger, eventually dominating the output of the oscillator. Natural resistance in the circuit and in the quartz crystal filter out all the unwanted frequencies.


# Generatoare de tact (ceas)

- **cu cuarț**


$$f_0 = 1, 2, 4, 5, \dots, 20\text{MHz}$$

$f_0 = 14,31818\text{MHz}$  - adaptor video in calculatoare

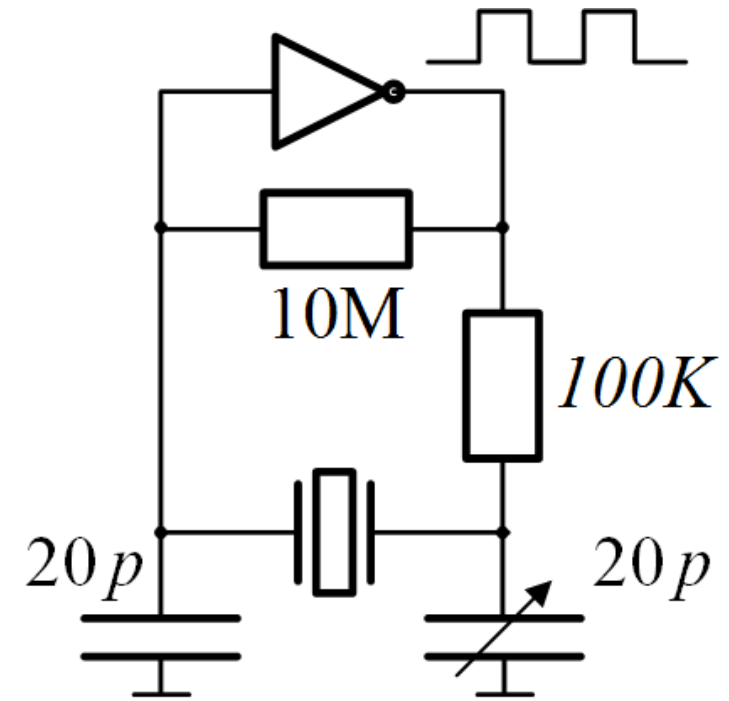$f_0 = 32\,768\text{ Hz}$  - ceas cu cuarț;  
divizat cu  $2^{15}$  se obtine 1Hz (1 s)



- **cu inversoare**

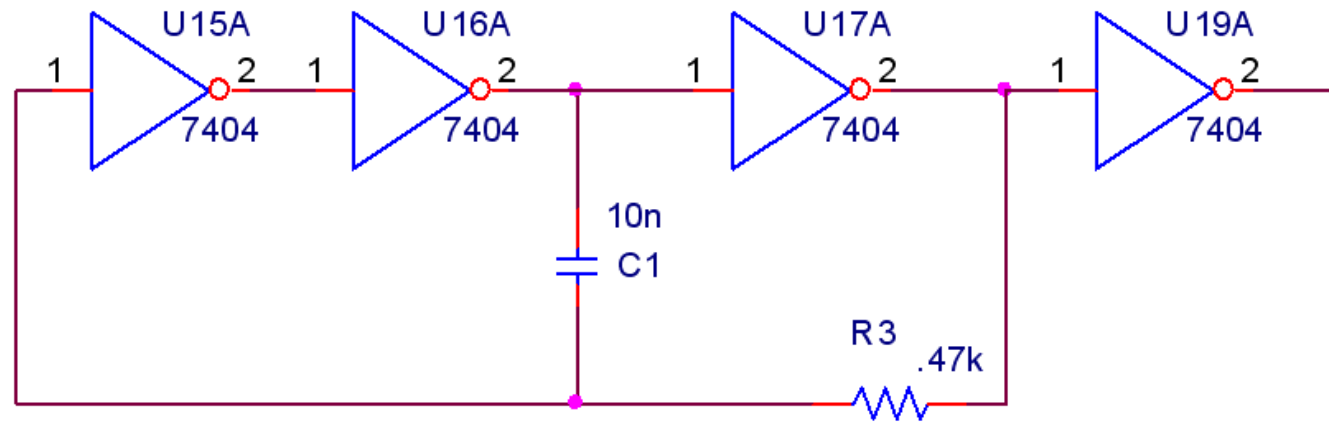

- **in inel**

$$f = \frac{1}{2t_d \cdot n} \quad t_d - \text{întarzierea unui inversor}$$

